 


## 1. 多路选择器

## ➤ 储存器地址输入


```
//mux for memory address input
always@(*)
begin
  case (i_IorD_s)
    1'b0 : mem_inputaddr<=PC_output;
    1'b1 : mem_inputaddr<=ALUOut_Reg;
  endcase
end
```



功能：由于指令和数据都存放在同一个储存器，因此需要 MUX 来选择储存器的输入地址，地址可能来自 PC（指令地址）或者来自 ALU 的输出（lw, sw 用到的数据地址）
 
## ➤ 寄存器堆的写入地址输入


```
//mux for register file address input
always@(*)
begin
  case (i_RegDst_s)
    2'b00 : mux_regwrite_addr<= rt;
    2'b01 : mux_regwrite_addr<= rd;
    2'b10 : mux_regwrite_addr<= 5'd31; // $ra
    default : mux_regwrite_addr<= 5'd0; // dont care
  endcase
end
```



功能：由于寄存器堆的写入地址有多种可能性，因此需要 MUX 对地址进行选择。其中 rd 是 R 型指令的写入地址；rt 是 I 型指令的写入地址；常数 31 为 ra 的地址，用于 jal 指令；最后的常数 0 在这里并没有实际意义，仅用来填上 2 比特的最后一个可能性。
 
## ➤ 寄存器堆的写入数据输入

```
//mux for register file data input
always@(*)
begin
  case (i_MemtoReg_s)
    1'b0 : mux_regwrite_data<= MDR_output; // for lw
    1'b1 : mux_regwrite_data<= ALUOut_Reg;
  endcase
end
```




功能：由于寄存器堆的写入数据可能来自不同数据通路，因此需要 MUX 对数据进行选择。其中，MDR 输出用于 lw 指令，ALU 寄存器数据则用于其他需要写数据进寄存器堆的指令。

### ➤ ALU 第一个输入

```
//mux for ALU two inputs
always@(*)
begin
case (i_ALUSrcA_s)
2'b00 : mux_ALU_inputA<=reg_a;
2'b01 : mux_ALU_inputA<={28'd0,shamt};
2'b10 : mux_ALU_inputA<=PC_output;
2'b11 : mux_ALU_inputA<=32'd0;

endcase
```

 


功能：ALU 输入有多种可能源头，因此需要 MUX 进行选择。其中，寄存器 A 输出是地址为 Rs 的寄存器堆输出，用于 R 型指令和一些 I 型指令；shamt 为 sll, srl, sra 指令中的位移量（0 扩展，为了满足 32bits）；PC 输出用于 PC+4 和其他需要计算跳转地址的指令；常数 0 用于 lui 指令，此举只是为了是 lui 需要的计算结果出现在 ALU 输出，否则寄存器堆的数据写入端需要增加多一个端口写入 lui 的结果（lui 的结果于 ImmProcess 产生）

### ➤ ALU 第二个输入

```
case (i_ALUSrcB_s)
2'b00 : mux_ALU_inputB<=reg_b;
2'b01 : mux_ALU_inputB<=32'd4;
2'b10 : mux_ALU_inputB<=Imm_out;
2'b11 : mux_ALU_inputB<=ImmShift_out;

endcase
```

 


功能：同样地，ALU 第二个输入也需要 MUX 进行选择。其中，寄存器 B 输出是地址为 Rt 的寄存器堆输出；常数 4 用于 PC+4；Imm\_out 为 Immediate 的 32bits 扩展，可为 0 扩展，符号位扩展和 lui 的后 16bits 加 0（具体实现在 ImmProcess 中）；ImmShift\_out 为 Immediate 的 32bits 扩展乘以 4，用于 beq。

### ➤ PC 寄存器输入

```
//mux for pc input
always@(*)
begin
case (i_PCSource_s)
2'b00 : mux_PC_input<=ALUOut; //for PC+4
2'b01 : mux_PC_input<=reg_a; // R[rs]
2'b10 : mux_PC_input<={PC_output[31:28],rs,rt,rd,shamt,funcnt,2'b00};
2'b11 : mux_PC_input<=ALUOut_Reg;

endcase
end
```

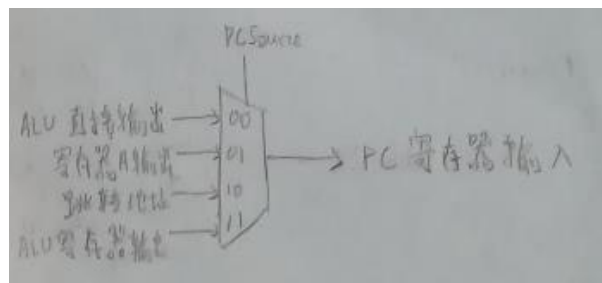

功能：由于有一些跳转指令，因此 PC 寄存器输入有多种不同来源，因此需要 MUX 进行选择。其中，ALU 直接输出用于 PC+4；寄存器 A 输出用于 jr 和 jalr 两条指令；跳转地址用于 j 和 jal 两条指令；ALU 寄存器输出用于 beq 指令，因为 beq 的跳转地址需要用 ALU 计算。

## 寄存器

- PC 寄存器（PC），输出端口：PC\_output

功能：用于储存指令的执行顺序。

- 寄存器 A & 寄存器 B（RegTemp），输出端口：reg\_a, reg\_b

功能：用于储存寄存器堆读取的两个数据。

- MDR（RegTemp），输出端口：MDR\_output

功能：用于储存储存器的输出，在 lw 会用到。

- ALU 寄存器（RegTemp），输出端口：ALUOut\_Reg

功能：用于储存 ALU 的计算结果。

问题：为什么 ALU 需要寄存器？

答：见如下仿真图，

ALU Output Reg																		
Data_input	0000005c	00000004	0000b470	00002f5b	00000000	00000008	ffff3f24	fffffc7	00000000	0000000e	0000400e	cfc70000	fffffc7	00000010	0000f01c	fffffc7	cfc70000	fffffc7
Data_output	0000005c	00000000	00000004	0000b470	00002f5b	00000000	00000008	ffff3f24	fffffc7	00000000	0000000e	0000400e	cfc70000	fffffc7	00000010	0000f01c	fffffc7	cfc70000

\*\*Data\_input 为 ALU 的直接计算结果，即 ALU 寄存器输入；Data\_output 为 ALU 寄存器输出

注意到 ALU 寄存器输出比 ALU 直接输出慢一个周期，因此 ALU 运算和寄存器写入若发生在同一个周期（如  $PC \leq PC+4$ ），需要使用 ALU 的直接计算结果；另一方面，若寄存器写入发生在 ALU 运算的下一个周期，为了保证写入结果的正确性，则需要使用 ALU 寄存器输出。

同理，MDR 是需要的因为 lw 的存储器数据读取（stage4 阶段）发生在寄存器堆写入（stage5 阶段）的上一个周期；作为 ALU 的输入，寄存器 A & 寄存器 B 也是需要的因为寄存器堆读取（ID 阶段）发生在 ALU 运算（EX 阶段）的上一个周期。

## 2. 控制信号

### 2.1)

控制信号	0	1
PCWrite	不允许写 PC	允许写 PC
PCWriteCond	非 beq 指令	Beq 指令写入 PC
MemWrite	不可写入存储器	可写入存储器
MemRead	不可读取存储器	可读取存储器
IRWrite	不可写入指令寄存器	可写入指令寄存器
RegWrite	不可写入寄存器堆	可写入寄存器堆
ExtOp	对 Immediate 进行“0”扩展	对 Immediate 进行符号位扩展
LuiOp	非 lui 指令	Lui 指令处理 Immediate

Mux 控制信号	0	1
lorD	PC 作为寄存器地址输入	ALU 结果 (Reg) 作为寄存器地址输入
MemtoReg	MDR 作为寄存器堆数据输入	ALU 结果 (Reg) 作为寄存器堆数据输入

Mux 控制信号	00	01	10	11
RegDst	Rt 作为寄存器堆地址输入	Rd 作为寄存器堆地址输入	常数 31 (ra) 作为寄存器堆地址输入	常数 0 作为寄存器堆地址输入
ALUSrcA	暂时寄存器 A 作为 ALU 第一个输入	shamt 作为 ALU 第一个输入	PC 作为 ALU 第一个输入	常数 0 作为 ALU 第一个输入
ALUSrcB	暂时寄存器 B 作为 ALU 第二个输入	常数 4 作为 ALU 第二个输入	ImmExtOut 作为 ALU 第二个输入	ImmExtShift 作为 ALU 第二个输入
PCSource	ALU 结果作为 PC 寄存器输入	跳转地址作为 PC 寄存器输入	暂时寄存器 A 作为 PC 寄存器输入	ALU 结果 (Reg) 作为 PC 寄存器输入

### 2.2) 定义指令类型:

- R 型指令- 1: add, addu, aub, subu, and, or, xor, nor, slt, sltu
- R 型指令- 2: sll, srl, sra
- I 型指令- 1: addi, addiu, sltiu, slti

\*注: 若未写明, ExtOp 默认为 1, 其他所有控制信号默认为 0

定义状态：

状态 0：IF

PCWrite=1  
MemRead=1  
IRWrite=1  
IorD=0  
ALUSrcA=10  
ALUSrcB=01  
PCSource=00

状态 1-1：ID (所有除了 jal,jalr 指令)

ALUSrcA=10  
ALUSrcB=11

状态 1-2：ID (jal 指令)

RegWrite=1  
RegDst=10  
MemtoReg=1

状态 1-3：ID (jalr 指令)

RegWrite=1  
RegDst=01  
MemtoReg=1

状态 2-1：EX (R-1 指令)

ALUSrcA=00  
ALUSrcB=00

状态 2-2：EX (R-2 指令)

ALUSrcA=01  
ALUSrcB=00

状态 2-3：EX (l-1, lw, sw 指令)

ALUSrcA=00  
ALUSrcB=10

状态 2-4：EX (j,jal 指令)

PCWrite=1  
PCSource=10

状态 2-5：EX (lui 指令)

ALUSrcA=11  
ALUSrcB=10  
LuiOp=1

状态 2-6：EX (jr, jalr 指令)

PCWrite=1  
PCSource=11

状态 2-7：EX (andi 指令)

ALUSrcA=00  
ALUSrcB=10  
ExtOp=0

状态 2-8：EX (beq 指令)

PCWriteCondition=1  
PCSource=01

状态 3-1：WB\_and\_Mem (l-1, andi, lui 指令)

RegWrite=1  
RegDst=00  
MemtoReg=1

状态 3-2：WB\_and\_Mem (R-1,R-2 指令)

RegWrite=1  
RegDst=01  
MemtoReg=1

状态 3-3：WB\_and\_Mem (lw 指令)

IorD=1  
MemRead=1

状态 3-4：WB\_and\_Mem (sw 指令)

IorD=1  
MemWrite=1


**状态 4: Mem\_lw (lw 指令)**

RegWrite=1

RegDst=00

MemtoReg=1

状态转移图:

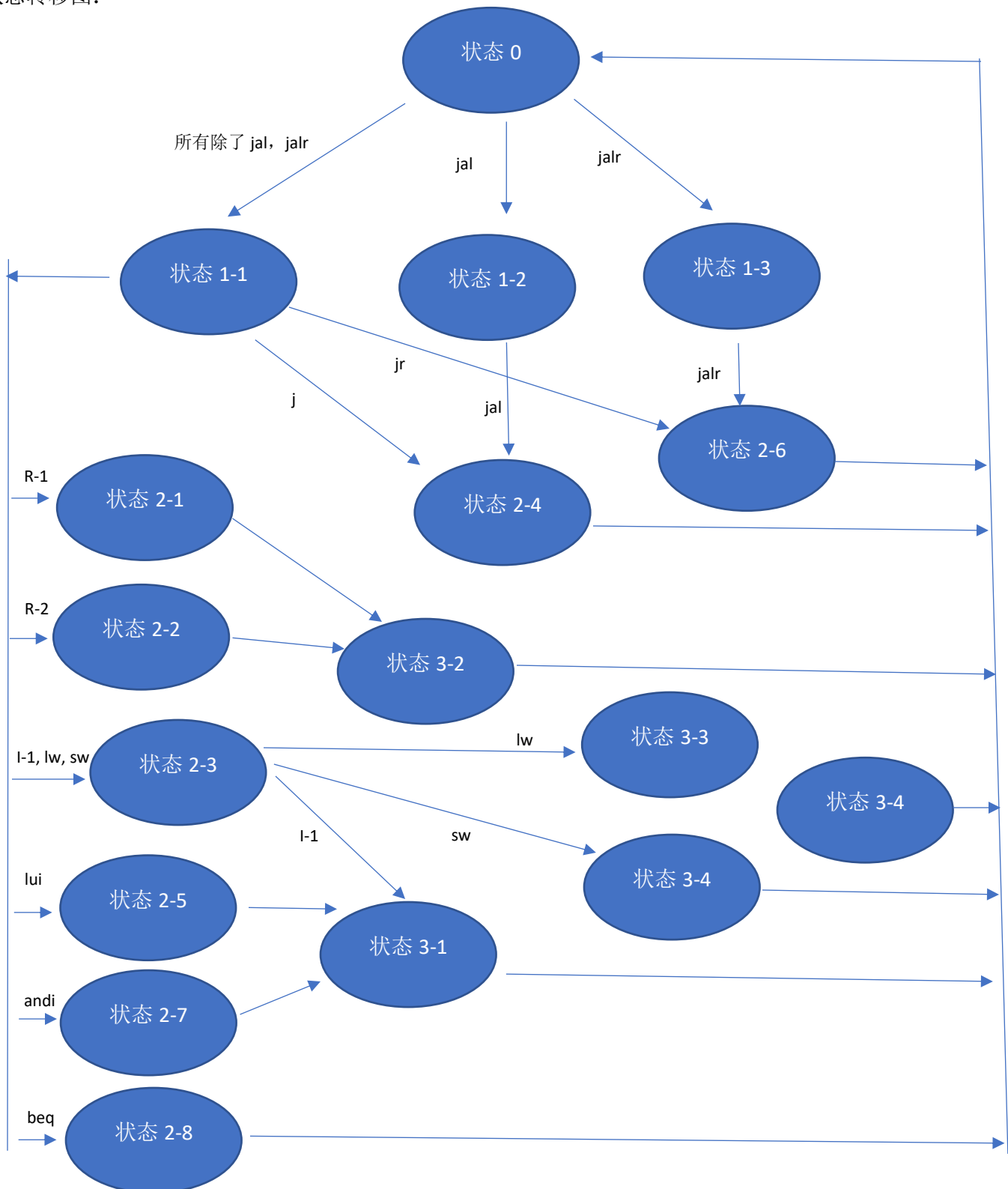

### 3.1) setsub - R 型指令

3.2) 集合的差  $A-B$  定义为  $A$  中不包含在  $B$  内的元素, 其真值真值表如下:

所以  $S_{A-B} = S_A \overline{S_B}$

假设 A: 0xABCD1234, B: 0xCDEF3456

0	lui \$t1, 0xABCD
1	lui \$t2, 0xCDEF
2	addi \$a0, 0x1234
3	addi \$a1, 0x3456
4	add \$t1, \$t1, \$a0
5	add \$t2, \$t2, \$a1
6	setsub \$t0, \$t1, \$t2
7	Loop: j Loop

Instruction	OpCode[5:0]	Rs[4:0]	Rt[4:0]	Rd[4:0]	Shamt[4:0]	Funct[5:0]
setsub	0	0x09	0x0a	0x08	0	0x2f

最后结果: 0x2200\_0220

#### 4. 汇编程序分析-1

MIPS Assembly	
0	addi \$a0, \$zero, 12123
1	addiu \$a1, \$zero, -12345
2	sll \$a2, \$a1, 16
3	sra \$a3, \$a2, 16
4	beq \$a3, \$a1, L1
5	lui \$a0, 22222
	L1:
6	add \$t0, \$a2, \$a0
7	sra \$t1, \$t0, 8
8	addi \$t2, \$zero, -12123
9	slt \$v0, \$a0, \$t2
10	siltu \$v1, \$a0, \$t2
	Loop:
11	j Loop

#### 4.1) 计算过程 & 最终结果:

0.  $\$A0 = 12123$
1.  $\$A1 = -12345$
2.  $\$A2 = -12345 \times 2^{16}$   
 $= -809041920$
3.  $\$A3 = -12345$  (sra 是 sign extension)
4.  $\$A3 = \$A1$
6.  $\$t0 = -809041920 + 12123$   
 $= -809029797$
7.  $\$t1 = \left\lfloor \frac{-809029797}{2^9} \right\rfloor$   
 $= -3160273$
8.  $\$A2 = -12123$
9.  $\$A0 > \$t2$ ,  $\$t0 = 0$
10. 如果是 unsigned,  $-12123$  为  $53413$   
 $\therefore \$A0 < \$t2$ ,  $\$t1 = 1$

最终值:

$q_0 = 12123$	$0x0002f5b$	$t_0 = -809029797$	$0xcfc72f5b$	$v_0 = 0$
$q_1 = -12345$	$0x444cf7$	$t_1 = -3160273$	$0xfcf7cf7a$	$v_1 = 1$
$q_2 = -804041920$	$0xcfc70000$	$t_2 = -12123$	$0xffffd0a5$	
$q_3 = -12345$	$0xfcf7cf7$			

#### 4.2) 仿真截图

[illegible]



## 5. 汇编程序分析-2

### 5.1)

MIPS Assembly	
0	addi \$a0, \$zero, 5
1	xor \$v0, \$zero, \$zero
2	jal sum
Loop:	
3	beq \$zero, \$zero, Loop
sum:	
4	addi \$sp, \$sp, -8
5	sw \$ra, 4(\$sp)
6	sw \$a0, 0(\$sp)
7	slli \$t0, \$a0, 1
8	beq \$t0, \$zero, L1
9	addi \$sp, \$sp, 8
10	jr \$ra
L1:	
11	add \$v0, \$a0, \$v0
12	addi \$a0, \$a0, -1
13	jal sum
14	lw \$a0, 0(\$sp)
15	lw \$ra, 4(\$sp)
16	addi \$sp, \$sp, 8
17	add \$v0, \$a0, \$v0
18	jr \$ra

0: 令  $\$a0 = 5$   
1: 令  $\$v0 = 0$   
2: 跳转至 sum, 并将返回地址存入  $\$ra$   
4: 将 stack pointer 向下移两位  
5: 将返回地址存入 stack  
6: 将  $\$a0$  存入 stack  
7: 比较  $\$a0$  与 1, 若  $\$a0 < 1$ ,  $\$t0 = 1$   
8: 判断  $\$t0$  是否为 0, 若是, 跳转至 L1  
9: 恢复 stack  
10: 跳转至返回地址

11.  $\$v0 = \$a0 + \$v0$  (第 1 次累加)  
12. 将  $\$a0$  减 1  
13. 跳转至 sum, 并将返回地址存在  $\$ra$   
14. 从 stack 读取  $\$a0$   
15. 从 stack 读取  $\$ra$   
16. 恢复 stack  
17.  $\$v0 = \$a0 + \$v0$  (第 2 次累加)  
18. 跳转至返回地址

程序功能: 这段程序能实现进行两次 1 累加至  $n$  的功能, 即  
输出结果为  $n(n+1)$

Loop 功能: 执行了一次 sum 后, 避免程序再次执行 sum,  
使得结果出错

sum: 将需要的数据存入 stack, 以便在计算结果后使用,  
此外也可以用判断  $\$a0$  是否已经减小至 0

L1: 进行两次的累加

## 5.2)

Instruction	OpCode[5:0]	Rs[4:0]	Rt[4:0]	Rd[4:0]	Shamt[4:0]	Funct[5:0]
Addi	0x08	0	4	0x05		
Xor	0	0	0	2	0	0x26
jal	0x03	0x0004				
beq	0x04	0	0	0xffff		
addi	0x08	29	29	-8 (0xffff8)		
sw	0x2b	29	31	4		
sw	0x2b	29	4	0x0004		
slti	0x0a	4	8	0x01		
beq	0x04	8	0	0x0002		
addi	0x08	29	29	0x0008		
jr	0	31	0			0x08
add	0	2	4	2	0	0x20
addi	0x08	4	4	0xffff		
jal	0x03	0x0004				
lw	0x23	29	4	0		
lw	0x23	29	31	0x0004		
Addi	0x08	29	29	0x0008		
add	0	4	2	2	0	0x20
jr	0	31	0			0x08

```

RAM_data[8'd0] <= {6'h08, 5'd0, 5'd4, 16'h0005}; //addi
RAM_data[8'd1] <= {6'h00, 5'd0, 5'd0, 5'd2, 5'd0, 6'h26}; //xor
RAM_data[8'd2] <= {6'h03, 26'd4}; //jal
RAM_data[8'd3] <= {6'h04, 5'd0, 5'd0, 16'hffff}; //beq
RAM_data[8'd4] <= {6'h08, 5'd29, 5'd29, 16'hfff8}; //addi
RAM_data[8'd5] <= {6'h2b, 5'd29, 5'd31, 16'h0004}; //sw
RAM_data[8'd6] <= {6'h2b, 5'd29, 5'd4, 16'h0000}; //sw

RAM_data[8'd7] <= {6'h0a, 5'd4, 5'd8, 16'h0001}; //slti
RAM_data[8'd8] <= {6'h04, 5'd8, 5'd0, 16'h0002}; //beq
RAM_data[8'd9] <= {6'h08, 5'd29, 5'd29, 16'h0008}; //addi
RAM_data[8'd10] <= {6'h00, 5'd31, 15'd0, 6'h08}; //jr
RAM_data[8'd11] <= {6'h00, 5'd2, 5'd4, 5'd2, 5'd0, 6'h20}; //add
RAM_data[8'd12] <= {6'h08, 5'd4, 5'd4, 16'hffff}; //addi
RAM_data[8'd13] <= {6'h03, 26'd4}; //jal
RAM_data[8'd14] <= {6'h23, 5'd29, 5'd4, 16'h0000}; //lw
RAM_data[8'd15] <= {6'h23, 5'd29, 5'd31, 16'h0004}; //lw
RAM_data[8'd16] <= {6'h08, 5'd29, 5'd29, 16'h0008}; //addi
RAM_data[8'd17] <= {6'h00, 5'd4, 5'd2, 5'd2, 5'd0, 6'h20}; //add
RAM_data[8'd18] <= {6'h00, 5'd31, 15'd0, 6'h08}; //jr

```

## 5.3) 仿真结果如下图:

Q5 Register	00000040	00000010	0000000c	00000010	0000000c	00000010
PC_output	0000000f					
v0	00000001			0000001e		
a0	00000001			00000005		
sp	00000038			00000000		
ra	00000038			0000000c		


\$a0=5, \$v0=30 (0x0000\_001e), 与我预期的结果相符合

## 5.4)

PC:

- 代码中在 IF 阶段（状态 0）会完成  $PC \leq PC+4$ ，因此在状态 0 转移至状态 1，PC 值会+4（所有指令都会执行这步）。

验证 IF 阶段的 PC+4

 

观察上方仿真图（PC 0x0000\_0000 和 PC 0x0000\_0004 分别代表程序首两个指令 `addi` 和 `xor`），显然能够验证  $PC \leq PC+4$  有正常运行。


- 另外，若涉及 `j`, `jal`, `jr`, `jalr` 指令，代码中在 EX（状态 2）阶段完成 PC 的更新，因此在状态 2 转移至状态 0，PC 值会更新为跳转地址。

验证 jal 更新



观察上方仿真图（PC 0x0000\_0008 和 PC 0x0000\_000c 分别代表程序中的指令 2 和 3: `jal` 和 `beq`），可以看到 `jal` 指令在执行时，先在 IF 阶段完成  $PC \leq PC+4$ ，之后再 EX 阶段完成跳转地址的更新（PC 更新为：0x0000\_0010，对应指令 4, `sum` 中的 `addi`），`jal` 指令有正常执行。


验证 jr 更新

 

观察上方仿真图（PC 0x0000\_0028, PC 0x0000\_002c 和 PC 0x0000\_0038 分别代表程序中的指令 10, 11 和 14: `jr`, `add`, `lw`），同样可以看到 `jr` 指令在执行时，先在 IF 阶段完成  $PC \leq PC+4$ ，之后再 EX 阶段完成跳转地址的更新（PC 更新为：0x0000\_0038，对应指令 14, L1 中的第一个 `lw`），因此根据程序的思路，`jr` 指令有正常执行。

- 再者，若涉及 `beq` 指令，则代码中在 ID 阶段（状态 1）完成跳转地址计算，并在 EX（状态 2）阶段完成判断和 PC 更新（如果条件成立），因此在状态 2 转移至状态 0，PC 值会更新为跳转地址。

验证 beq 更新

 

观察上方仿真图（PC 0x0000\_000c 和 PC 0x0000\_0010 分别代表程序中的指令 3 和 4: `beq`, `addi`），可以看到 `beq` 指令在执行时，先在 IF 阶段完成  $PC \leq PC+4$ ，之后再 EX 阶段完成跳转地址的更新（若判断成功，PC 更新为：0x0000\_000c，对应指令 3, `beq`，这里是个无限循环），根据图中结果得以验证 `beq` 指令有正常执行。

总结：

PC 值会先进行  $PC \leq PC+4$ ，之后若遇到需要进行地址跳转的指令（在程序中为 jal, jr 和 beq）就会进行相应的跳转（上述已详细解释）。根据程序思路，程序会先运行指令 0, 1, 2，接着跳转入 sum，若 \$a0 不为 0，则跳转至 L1，然后在 L1 中又跳转回 sum，周而复始直到 \$a0 为 0，接着在 L1 跳转回相应的返回地址以完成累加操作。

\$a0:

变化:  $n, n-1, n-2 \dots, 0, 1, \dots, n$

根据仿真，\$a0 会逐渐减小至 0，接着再逐渐增加至其原本的数，与程序思路相符。这是因为 \$a0 每次循环的值会先储存在栈中（指令 6, sw），然后指令 12 的 addi 会将 \$a0 减去 1，\$a0 变成 0 后，指令 14 会将栈中的 \$a0 取出并写入 a0（根据栈先入后出的特性，最后出的就是 \$a0 原本的数值）

\$v0:

变化:  $n, n+n-1, n+n-1+n-2, \dots, n(n+1)/2, n(n+1)/2+1, \dots, n(n+1)$

根据仿真，\$v0 会呈现上述变化，与程序思路相符。这是因为指令 11 中的 add 会在 \$a0 从 n 逐渐变小至 0 的过程中进行累加工作；另外，指令 17 的 add 会在 \$a0 从 0 增加回 n 的过程中进行累加工作。

\$sp:

变化 1: ‘-8’，如 0x0000\_0000 -> 0xffff\_fff8

变化 2: ‘+8’，如 0xffff\_fff0 -> 0xffff\_fff8

根据仿真，\$sp 的变化为+8 或-8，与程序思路相符。在 sum 中的指令 4，会进行-8 操作，以腾出栈空间储存 \$ra 和 \$a0 两个数据（栈指针是往低地址方向“增加”）。另外，在指令 9 和指令 17 会恢复栈（读出已储存且需要的数据后），这时就会进行+8 操作。

\$ra:

变化: 0x0000\_0000 -> 0x0000\_000c -> 0x0000\_0038 .... -> 0x0000\_0038 -> 0x0000\_000c

根据仿真，此程序 \$ra 的值只会有 3 种可能性，分别为 0x0000\_0000，0x0000\_000c 和 0x0000\_0038，对应初始地址，指令 2 的返回地址（即指令 3, beq）和指令 13 的返回地址（即指令 14, lw），与程序思路相符。首先程序完成指令 2 后会将下一条指令（0x0000\_000c），储存在 ra。之后进行递归时，每次跳转所储存的 \$ra 会被压入栈中（指令 5 的 sw），因为之后的程序中，可能会用到 ra（指令 13）。递归执行过程中，程序会逐步将栈中的 ra 取出，并返回相应地址（0x0000\_0038），最后当程序要结束时，最先压入栈的 0x0000\_000c 会被取出，程序陷入一个无限循环（代表执行结束）。